


18. PŘECHODOVÉ JEVY V SÉRIOVÉM RLC OBVODU

Tlumené kmity

Diferenciální rovnice tvaru:

$$a \cdot \frac{d^2 x}{dt^2} + b \cdot \frac{dx}{dt} + c \cdot x = 0 \quad (1)$$

popisuje chování systému vykonávajícího tlumené kmity, pokud a , b , c jsou konstanty, t čas a x proměnná. S touto rovnicí jste se již seznámili v mechanice i v elektřině. Rovnice tohoto typu popisuje i pohyb většiny analogových měřicích přístrojů, jimiž měříme např. elektrické nebo magnetické veličiny. Jedná se o důležitou rovnici matematické fyziky, která je aplikovatelná na řadu fyzikálních problémů. Proto je zařazena do těchto praktik úloha, v níž se seznámíte s časovým průběhem proudu v sériovém RLC obvodu po zapnutí nebo vypnutí stejnosměrného zdroje. Obvod, s nímž měření provádíme, je zakreslen na obr. 1.

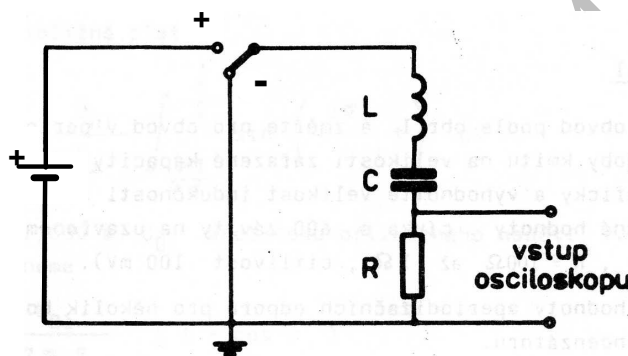

Obr. 1

Podle II. Kirchhofova zákona je součet napětí na jednotlivých prvcích obvodu roven přivedenému napětí

$$L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int I dt + RI = \varepsilon . \quad (2)$$

Derivujeme-li tuto rovnici podle času t , získáme rovnici

$$L \frac{d^2 I}{dt^2} + R \frac{dI}{dt} + \frac{I}{C} = \frac{d\varepsilon}{dt} . \quad (3)$$

Pokud napětí přivedené k obvodu se změní v čase $t = 0$ z nulové hodnoty na napětí zdroje ε (nebo opačně), bude mít rovnice pro $t \neq 0$ formálně shodný tvar s rovnicí (1). Podle vztahu mezi R , L a C získáváme následující řešení:

a) Je-li $1/LC > R^2/(2L)^2$ 1, při němž průběh proudu $I(t)$ v obvodu popisuje vztah

$$I(t) = (\varepsilon/BL) \exp(-At) \sin Bt , \quad (4)$$

kde $A = R/2L$, $B^2 = 1/LC - A^2$. Při zapnutí nebo vypnutí se mění pouze polarita proudu, průběh zůstává stejný.

b) Je-li $A^2 = (R/2L)^2 = 1/LC$, mluvíme o mezně aperiodickém vztahu. S časem se nemění směr proudu, pouze jeho velikost podle vztahu $I(t) = (\mathcal{E}/L)t \exp(-At)$

c) Je-li $A^2 = (R/2L)^2 > 1/LC$, mluvíme o aperiodickém vztahu. Proud dosáhne rychleji svého maxima a naopak pomaleji klesá k nulové hodnotě. Popisuje jej vztah

$$I(t) = (\mathcal{E}/BL) \exp(-At) \sinh(Bt). \quad (5)$$

Při periodickém řešení odpovídá veličina B kruhové frekvenci kmitů. Pro periodu T kmitů platí

$$T = 2\pi / \sqrt{1/LC - (R/2L)^2}. \quad (6)$$

Pokud je $(R/L)^2 \ll 1/LC$, je doba kmitu T prakticky konstantní a přibližně rovná periodě netlumených kmitů. Zvětšuje-li se tlumení, hodnota R se blíží hodnotě *aperiodizačního odporu* R_{ap} , perioda se prodlužuje a v mezně aperiodickém stavu by teoreticky vzrostla nade všechny meze. Hodnota aperiodizačního odporu je rovna

$$R_{ap} = 2\sqrt{L/C}. \quad (7)$$

V aperiodickém stavu proud dosáhne maxima a pak se monotónně zmenšuje a nepřekmitne přes nulovou hodnotu. Dobu, při níž proud dosáhne maxima, určíme jako dobu, při níž má funkce (5) extrém. Platí tedy, že

$$T_{\max} = \frac{\ln \frac{A-B}{A+B}}{2 \cdot B}. \quad (8)$$

Při periodickém ději můžeme z hodnot dvou po sobě následujících amplitud určit *logaritmický dekrement* D , pro který platí

$$D = \ln \frac{I(t)}{I(t+T)} = \ln \frac{\exp(-At)}{\exp(-A(t+T))} = AT \quad (9)$$

Veličina $\lambda = \exp D$ se nazývá *útlum*.

Pokud by v obvodu nebyla zařazena buď indukčnost L nebo kapacita C , mění se proud v obvodu s časem úměrně funkci $\exp(-t/\tau)$. Veličina τ se nazývá *relaxační doba* a je rovna $\tau = RC$ pro obvod RC a $\tau = L/R$ pro obvod s indukčností.

Pokyny pro měření

Obvod zapojíme podle obr. 1. Napětí v sériovém RLC obvodu snímáme z odporu R , takže proud obvodem je $I = U/R$. Je nutno si uvědomit, že zmenšujeme-li odpor R (snižujeme tlumení v obvodu), bude se zmenšovat i napětí U a úměrně budeme muset zvětšovat citlivost „osciloskopu“.

Literatura:

- [1] Sedlák B., Štoll I.: Elektřina a magnetismus, Academia, Praha 2002
- [2] Bakule R., Šternberk J.: Fyzikální praktikum II., SPN, Praha 1989